Nom i Cognoms:	Una possible solució	

1) En una conversió A/D, Què és el temps de conversió? Des de quin instant fins a quin instant es mesura?

És el temps que transcorre des de que acaba l'adquisició del senyal en el condensador d'entrada, fins que s'obté la dada digital.

2) Per què el temps de conversió del PIC18 està discretitzat en N temps T_{AD}?

El conversor és d'aproximacions successives, i T_{AD} és el temps de conversió per bit.

3) En una conversió A/D, quina és la diferència entre l'error de mostreig i l'error de quantificació?

L'error de mostreig és el que es produeix al passar d'un senyal continu a un conjunt discret de mostres. El de quantificació és el que es produeix al passar d'un senyal de resolució infinita a una resolució de N bits.

4) Un senyal analògic presenta una amplitut màxima de 1V. De quants bits haurà de ser el conversor A/D si volem tenir una resolució mínima de 4 mV?

1V/4 mv = 250 nivells. Amb 8 bits puc codificar 256 nivells

5) Treballant amb el timer0 del PIC18 volem generar una interrupció per minut. Si treballem amb el rellotge del sistema (fosc = 1MHz), amb quins valors programaríeu el TMR0 i el prescaler?

```
fosc = 1MHz ==> Tcyc = 4\mus.
Hem de comptar 60 segs.
Si posem el prescaler al màxim, incrementem cada: 4*256 = 1024\mus.
60s/(1024*10^{-6}) = 58594 tics
```

6) Raoneu si és correcta aquesta forma de llegir un valor de 16 bits del timer 0 : alta = TMR0H; baixa = TMR0L;

No és correcta. Segons l'esquema de la unitat cal fer la lectura de TMR0L abans per a poder llegir TMR0H.

7) Com s'implementa un divisor de frequència per 4?

Penjant-nos del 2on bit de menys pes d'un comptador

8) Calculeu els valors dels registres PR, CCPRL i els bits CCPCON<5:4> Per a generar un senyal de 10 KHz amb un duty cycle del 25%. Considereu fosc = 2MHz.

```
1/10KHz = (PR+1) * 4 * 1/2MHz ==> PR = 49
49 * 0,25 = 12.25 ==> CCPR = 12, CCPCON <5:4> = 01
```

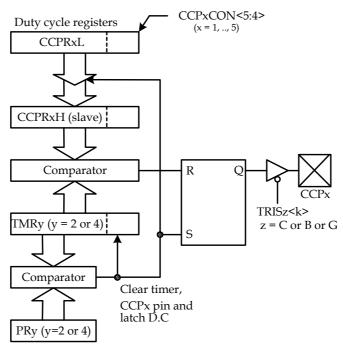


Figure 8.24 Simplified PWM block diagram (redraw with permission of Microchip)

Legend: R = Readable bit

Nom i Cognoms: Una possible solució

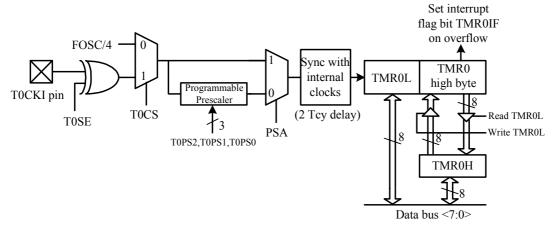


Figure 8.1b Timer0 block diagram in 16-bit mode (redraw with permission of Microchip)

REGISTER 11-1: T0CON: TIMER0 CONTROL REGISTER

W = Writable bit

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
TMR00N	T08BIT	T0CS	TOSE	PSA	T0PS2	T0PS1	T0PS0
bit 7							bit 0

U = Unimplemented bit, read as '0'

-n = Value	at POR	'1' = Bit is set	'0' = Bit is cleared	x = Bit is unknown
bit 7	TMR00	N: Timer0 On/Off Control bi	t	
	1 = Enal	oles Timer0		
	0 = Stop	s Timer0		
bit 6	T08BIT:	Timer0 8-Bit/16-Bit Control	bit	
	1 = Time	r0 is configured as an 8-bit	timer/counter	
	0 = Time	r0 is configured as a 16-bit	timer/counter	
bit 5	TOCS: T	imer0 Clock Source Select	bit	
	1 = Tran	sition on TOCKI pin		
	0 = Inter	nal instruction cycle clock (CLKO)	
bit 4	TOSE: Ti	mer0 Source Edge Select I	bit	

1 = Increment on high-to-low transition on TOCKI pin 0 = Increment on low-to-high transition on TOCKI pin bit 3 PSA: Timer0 Prescaler Assignment bit

1 = TImer0 prescaler is NOT assigned. Timer0 clock input bypasses prescaler.
0 = Timer0 prescaler is assigned. Timer0 clock input comes from prescaler output.

bit 2-0 T0P\$2:T0P\$0: Timer0 Prescaler Select bits

111 = 1:256 Prescale value 110 = 1:128 Prescale value 101 = 1:64 Prescale value 100 = 1:32 Prescale value 011 = 1:16 Prescale value 010 = 1:8 Prescale value 001 = 1:4 Prescale value 000 = 1:2 Prescale value